

«به نام او»



# گزارش فاز اول پروژه درس آزمون پذیری

دکتر حسابی

علی صداقی ۴۰۲۲۱۱۶۳۷

مهدی قصاب ۴۰۱۲۱۲۴۴۳

پاییز ۱۴۰۲

## فهرست

۳	بخش اول : نحوه پیاده سازی
۳	خواندن فایل bench.
۵	توصیف مدار جهت شبیه سازی
۷	اعمال مقادیر ورودی به مدار
۸	نحوه شبیه سازی True-Value و تولید خروجی
۱۲	نحوه پیاده سازی Deductive Fault Simulation
۱۸	بخش دوم : دو نمونه از خروجی های شبیه سازی
۱۸	True-Value Simulation به ازای ورودی اول
۲۰	True-Value Simulation به ازای ورودی دوم
۲۲	Deductive Fault Simulation به ازای ورودی اول
۲۳	Deductive Fault Simulation به ازای ورودی دوم

## بخش اول : نحوه پیاده‌سازی

در این بخش، نحوه‌ی پیاده‌سازی قسمت‌های مختلف پروژه مانند چگونگی خواندن فایل bench، نحوه‌ی اعمال مقادیر ورودی به مدار، تولید خروجی و نحوه پیاده‌سازی و عملکرد Deductive Fault Simulation و الگوریتم‌های نوشته شده برای پیاده‌سازی این پروژه را شرح خواهیم داد.

### خواندن فایل bench.

خواندن فایل bench توسط تابع "process\_circuit\_file(file\_path)" انجام می‌شود. این تابع علاوه بر خوانده فایل bench، شناسایی و تعریف شاخه‌های fanout، شناسایی و اضافه کردن اجزا و گیت‌های مدار و در نهایت اضافه کردن اطلاعاتی مثل ورودی، خروجی و شاخه‌های fanout به آن را انجام می‌دهد. در ادامه عملکرد و نحوه پیاده‌سازی این تابع را توضیح خواهیم داد.

بطور کلی تابع "process\_circuit\_file(file\_path)" مدار را پردازش کرده و اطلاعات مدار را استخراج می‌کند که فایل مدار، که مسیر آن به عنوان ورودی به تابع process\_circuit\_file داده می‌شود، شامل توصیفات مدار و اتصالات مختلف است. در ابتدا، فایل مدار باز می‌شود و هر خط آن به عنوان یک المان در لیست lines ذخیره می‌شود. سپس، تابع به دو مرحله عمل می‌کند:

- مرحله اول: شمارش تعداد Fanout

در این مرحله، برای هر خط در lines، اگر عبارت "=" در آن وجود داشته باشد، ورودی‌های مربوط به آن خط استخراج می‌شوند. این ورودی‌ها به صورت رشته‌های جداگانه درون پرانتز قرار دارند و با استفاده از توابع split و isdigit، عناصر عددی موجود در ورودی‌ها شناسایی می‌شوند. سپس تعداد فراوانی هر ورودی در دیکشنری fanout\_counts ثبت می‌شود.

- مرحله دوم: ایجاد اجزای مدار

در این مرحله، لیست‌های `circuit`، `inputs` و `outputs` تعریف می‌شوند که به ترتیب برای ذخیره کردن اجزای مدار، ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده می‌شوند.

برای هر خط در `lines`، خط به صورت `strip` شده و سپس با استفاده از شروط `if` و `elif`، نوع آن تشخیص داده می‌شود. اگر با عبارت `"INPUT"` آغاز شود، عدد ورودی استخراج می‌شود و به لیست `inputs` اضافه می‌شود. اگر با عبارت `"OUTPUT"` آغاز شود، عدد خروجی استخراج می‌شود و به لیست `outputs` اضافه می‌شود. در غیر این صورت، اجزای مربوط به یک خط از مدار استخراج می‌شوند.

اجزای مربوط به یک خط از مدار شامل شماره خروجی (`output_num`)، عملیات (`operation`) و ورودی‌ها (`inputs_nums`) است. با استفاده از توابع `split`، این اجزا استخراج می‌شوند. سپس، ورودی‌ها با توجه به وجود `fanout` جایگزین می‌شوند. اگر ورودی مورد نظر در دیکشنری `fanouts` وجود داشته باشد، اولین عنصر موجود در لیست `fanouts[inp]` حذف شده و به عنوان ورودی جایگزین می‌شود. در غیر این صورت، ورودی بدون تغییر استفاده می‌شود. سپس اجزای مدار به لیست `circuit` اضافه می‌شوند.

در انتها، اطلاعات `fanout`، ورودی‌ها و خروجی‌ها به لیست `circuit` اضافه می‌شوند. برای هر کلید در دیکشنری `fanouts_copy`، لیستی از عناصر `values` به کلید متناظر اضافه می‌شود و به عنوان یک اجزای مدار با نوع `"FANOUT"` به `circuit` اضافه می‌شود. سپس لیست `inputs` به عنوان یک اجزای مدار با نوع `"INPUT"` و لیست `outputs` به عنوان یک اجزای مدار با نوع `"OUTPUT"` به `circuit` اضافه می‌شوند.

در نهایت، لیست `circuit` به عنوان خروجی تابع برگردانده می‌شود. این لیست شامل تمام اجزا و اتصالات مدار است که برای استفاده بعدی می‌تواند استفاده شود.

## توصیف مدار جهت شبیه‌سازی

تابع `"split_circuit(circuit_data)"` یک مدار را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کند و هر بخش را در لیست‌های جداگانه قرار می‌دهد. بخش‌هایی که تقسیم می‌شود عبارتند از: ورودی‌ها، گیت‌ها، `fanout` و خروجی‌ها. ابتدا، چهار لیست جداگانه به نام‌های `input_list`، `gate_list`، `fanout_list` و `output_list` تعریف می‌شوند. این لیست‌ها جهت نگهداری اطلاعات مربوط به هر بخش از مدار استفاده می‌شوند. سپس، با استفاده از حلقه `for`، برای هر عنصر `e` در `circuit_data`، با استفاده از عبارت شرطی، مشخص می‌شود که عنصر `e` به کدام بخش از مدار تعلق دارد. اگر عنصر `e` با `"INPUT"` شروع شود، یعنی یک ورودی است، مقادیر بعدی آن را به `input_list` اضافه می‌کند. اگر عنصر `e` با `"FANOUT"` شروع شود، یعنی یک `fanout` است و عنصر `e` را به `fanout_list` اضافه می‌کند. اگر عنصر `e` با `"OUTPUT"` شروع شود، یعنی یک خروجی است، مقادیر بعدی آن را به `output_list` اضافه می‌کند. در غیر اینصورت، عنصر `e` یک گیت است و به `gate_list` اضافه می‌شود. در نهایت، این تابع لیست‌های `input_list`، `gate_list`، `fanout_list` و `output_list` را به عنوان خروجی برمی‌گرداند. این لیست‌ها شامل اطلاعات مربوط به ورودی‌ها، گیت‌ها، مولد خروجی و خروجی‌های مدار هستند.

در ادامه برای توصیف مدار جهت شبیه‌سازی، از توابع زیر به ترتیب استفاده کردیم که هر تابع را به طور مختصر در ادامه توضیح خواهیم داد:

`create_wires(circuit_data)`: این تابع لیستی از نام سیم‌ها (`wires`) را براساس داده‌های مدار ورودی می‌سازد. در این تابع، برای هر عنصر مدار در `circuit_data`، نام سیم‌های مربوطه استخراج شده و به لیست `wires` اضافه می‌شوند. نام سیم‌ها بدون پیشوند `"w"` در لیست قرار می‌گیرند. سپس، لیست `wires` به صورت مجموعه (`set`) تبدیل شده و به عنوان خروجی برگردانده می‌شود.

`create_simulation_list(wires)`: این تابع یک دیکشنری شبیه‌سازی را براساس لیست سیم‌ها (`wires`) می‌سازد. برای هر سیم در `wires`، یک کلید با پیشوند `"w"` و مقدار متناظر با آن (شروع‌اش با

"U" در دیکشنری simulation\_dict قرار می‌گیرد. در نهایت، دیکشنری simulation\_dict به عنوان خروجی برگردانده می‌شود.

create\_input\_wires(input\_list): این تابع لیستی از نام سیم‌های ورودی را براساس لیست input\_list ایجاد می‌کند. برای هر سیم در input\_list، نام آن سیم با پیشوند "w" در لیست input\_wires قرار می‌گیرد. لیست input\_wires به عنوان خروجی برگردانده می‌شود.

create\_gates\_output\_wires(gate\_list): این تابع لیستی از نام سیم‌های خروجی گیت‌ها را براساس لیست gate\_list ایجاد می‌کند. برای هر گیت در gate\_list، نام سیم خروجی آن گیت در لیست gates\_output\_wires قرار می‌گیرد. سپس، لیست gates\_output\_wires به ترتیب اعداد مرتب می‌شود و به عنوان خروجی برگردانده می‌شود.

find\_gate(gate\_out\_wire, gate\_list): این تابع با دریافت نام سیم خروجی یک گیت (gate\_out\_wire) و لیست gate\_list، نوع گیت (عملیات) متناظر با آن سیم خروجی را پیدا می‌کند. برای هر گیت در gate\_list، اگر نام سیم خروجی آن با gate\_out\_wire برابر باشد، نوع گیت را برمی‌گرداند.

find\_gate\_inputs(gate\_out\_wire, gate\_list): این تابع با دریافت نام سیم خروجی یک گیت و لیست gate\_list، لیستی از نام سیم‌های ورودی مربوط به آن سیم خروجی را پیدا می‌کند. برای هر گیت در gate\_list، اگر نام سیم خروجی آن با gate\_out\_wire برابر باشد، نام سیم‌های ورودی آن گیت را به لیست gate\_inputs اضافه می‌کند و در نهایت، لیست gate\_inputs را به عنوان خروجی برمی‌گرداند.

is\_fanin(wire\_name, fanout\_list): این تابع بررسی می‌کند که آیا یک سیم (wire\_name) در لیست fanout\_list به عنوان ورودی یک fanout وجود دارد یا خیر. در صورتی که سیم مورد نظر در لیست fanout\_list باشد، مقدار True برگردانده می‌شود و در غیر اینصورت، مقدار False برگردانده می‌شود.

`find_fanout_lines(fanin_wire, fanout_list)`: این تابع با دریافت نام سیم ورودی یک `fanin_wire` و لیست `fanout_list`، لیستی از خطوط مولد خروجی مربوط به آن سیم ورودی را پیدا می‌کند. برای هر مولد خروجی در `fanout_list`، اگر نام سیم ورودی آن با `fanin_wire` برابر باشد، لیست خطوط مربوطه را برمی‌گرداند. در صورتی که `fanout` مورد نظر پیدا نشود، `None` برگردانده می‌شود.

## اعمال مقادیر ورودی به مدار

برای این منظور ما ابتدا ما فایل که مقادیر ورودی در آن قرار دارد با استفاده از تابع `"process_input_file(filepath)"` می‌خوانیم؛ این تابع یک فایل ورودی را پردازش می‌کند و اطلاعات آن را به صورت یک دیکشنری برمی‌گرداند. برای این منظور ابتدا، فایل ورودی با استفاده از تابع `open` باز می‌شود و تمام خطوط آن در لیست `lines` ذخیره می‌شوند. سپس، با فرض اینکه فایل دقیقاً دو خط دارد، ابتدا خط اول را استخراج می‌کند. خط اول شامل کلیدهای دیکشنری است، که با استفاده از توابع `strip` و `split`، از فاصله‌ها جدا می‌شوند و در لیست `keys` قرار می‌گیرند. سپس، خط دوم را استخراج می‌کند. خط دوم شامل مقادیر متناظر با کلیدهای دیکشنری است، که نیز با استفاده از توابع `strip` و `split`، از فاصله‌ها جدا می‌شوند و در لیست `values` قرار می‌گیرند. سپس، با استفاده از تابع `zip`، کلیدها و مقادیر به صورت زوج‌های متناظر گرفته می‌شوند و با استفاده از نمایه‌گذاری، یک دیکشنری با نام `result_dict` ساخته می‌شود. در نهایت، این دیکشنری به عنوان خروجی تابع برگردانده می‌شود. این دیکشنری شامل اطلاعات موجود در فایل ورودی است که با استفاده از کلیدها و مقادیر متناظر در فایل ساخته شده است.

سپس با استفاده از تابع `"give_input_vector"` مقادیر ورودی به سیم‌های مدار توصیف شده که در قسمت قبل نحوه تولید آن را شرح دادیم، داده می‌شود. این تابع یک ورودی برداری را به دیکشنری شبیه‌سازی وارد می‌کند و یک نسخه کپی از دیکشنری شبیه‌سازی را با ورودی‌های متغیر به عنوان مقادیر ورودی برداری تولید می‌کند. ابتدا، تابع با استفاده از تابع `copy.deepcopy` یک نسخه کپی از دیکشنری `simulation_dict` می‌سازد و در متغیر `simulation_dict_copy` ذخیره می‌کند. این کپی به منظور اعمال تغییرات بر روی آن و جلوگیری از تغییرات در دیکشنری اصلی استفاده می‌شود. سپس، با استفاده از

عبارت شرطی `if`، ابتدا مطمئن می‌شود که تعداد عناصر در لیست `input_wires` با تعداد عناصر در دیکشنری `input_vector` برابر است. اگر برابر نباشند، یک خطا به نام `ValueError` بوجود می‌آید. در صورت برابر بودن تعداد عناصر، با استفاده از حلقه `for`، برای هر زوج کلید-مقدار در `input_vector`، کلید را با پیشوند `"w"` به عنوان مقدار کلید در `simulation_dict_copy` قرار می‌دهد و مقدار را با مقدار متناظر در `input_vector` جایگزین می‌کند. به این ترتیب، ورودی‌های متغیر تعیین شده در `input_vector` بر روی دیکشنری شبیه‌سازی اعمال می‌شوند. در نهایت، نسخه کپی شده از دیکشنری شبیه‌سازی با تغییرات اعمال شده به عنوان خروجی تابع برگردانده می‌شود. این نسخه کپی شامل تغییرات ورودی برداری است که با استفاده از `input_wires` و `input_vector` اعمال شده است. توجه کنید که دیکشنری اصلی `simulation_dict` تغییر نکرده است و تغییرات فقط در نسخه کپی اعمال شده است.

## نحوه شبیه‌سازی True-Value و تولید خروجی

برای شبیه‌سازی True-Value یک مدار منطقی با استفاده از ورودی‌ها، یک دیکشنری شبیه‌سازی و لیست‌های `fanout` از دو تابع `gate_simulator`، `true_value_simulation` استفاده می‌شود (در واقع تابع `gate_simulator` داخل تابع `true_value_simulation` بکار برده شده است).

تابع `gate_simulator` برای شبیه‌سازی عملکرد گیت‌های منطقی استفاده می‌شود. این تابع دو ورودی دریافت می‌کند: `gate_type` که نوع گیت را مشخص می‌کند و `gate_inputs` که لیست ورودی‌های گیت را نشان می‌دهد. این تابع ابتدا با استفاده از دستورات شرطی بررسی می‌کند که نوع گیت چیست و بر اساس آن به تصمیم‌گیری می‌پردازد.



- اگر نوع گیت "AND" باشد، ابتدا بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "۰" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "۰" است. سپس بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "U" یا "Z" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "U" است. در غیر این صورت، خروجی "۱" است.
- اگر نوع گیت "OR" باشد، ابتدا بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "۱" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "۱" است. سپس بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "U" یا "Z" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "U" است. در غیر این صورت، خروجی "۰" است.
- اگر نوع گیت "NAND" باشد، ابتدا بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "۰" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "۱" است. سپس بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "U" یا "Z" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "U" است. در غیر این صورت، خروجی "۰" است.
- اگر نوع گیت "NOR" باشد، ابتدا بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "۱" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "۰" است. سپس بررسی می‌شود که آیا حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار "U" یا "Z" دارد. اگر داشته باشد، خروجی "U" است. در غیر این صورت، خروجی "۱" است.
- اگر نوع گیت "NOT" باشد، ابتدا بررسی می‌شود که تنها یک ورودی دارد. اگر تعداد ورودی‌ها بیشتر از یک عدد باشد، یک خطا برگردانده می‌شود. سپس بررسی می‌شود که ورودی تنها "۱" باشد، در این صورت خروجی "۰" است، و اگر ورودی تنها "۰" باشد، خروجی "۱" است. در غیر این صورت، خروجی "U" است.
- اگر نوع گیت "BUFF" باشد، ابتدا بررسی می‌شود که تنها یک ورودی دارد. اگر تعداد ورودی‌ها بیشتر از یک عدد باشد، یک خطا برگردانده می‌شود. سپس بررسی می‌شود که ورودی "۱" باشد، در این صورت خروجی "۱" است، و اگر ورودی "۰" باشد، خروجی "۰" است. در غیر این صورت، خروجی "U" است.

- در صورتی که نوع گیت از نوع "XOR" یا "XNOR" باشد، ابتدا ورودی‌ها به عدد صحیح تبدیل می‌شوند و سپس بررسی می‌شود که مجموع این اعداد به صورت تقسیم عدد بر ۲ باقی‌مانده دارد یا خیر. اگر باقی‌مانده برابر ۱ باشد، خروجی "۱" است و در غیر این صورت، خروجی "۰" است. در صورتی که ورودی‌ها شامل حرف "U" یا "Z" باشند، خروجی "U" است.
- در نهایت، در صورتی که نوع گیت معتبر نباشد، یک خطا برگردانده می‌شود.

```
[('AND', ['1', '1', '1'], '1'),
 ('AND', ['0', '1', 'U'], '0'),
 ('OR', ['0', '0', '0'], '0'),
 ('OR', ['0', 'U', '1'], '1'),
 ('XOR', ['0', '0'], '0'),
 ('XOR', ['1', '0', '1', '1'], '1'),
 ('XOR', ['1', '1', '1', '1'], '0'),
 ('XOR', ['1', '1', 'U'], 'U'),
 ('XNOR', ['1', '0'], '0'),
 ('XNOR', ['1', '1', '1'], '0'),
 ('XNOR', ['1', '0', '1'], '1'),
 ('XNOR', ['0', '0', 'Z'], 'U'),
 ('NAND', ['1', '1'], '0'),
 ('NAND', ['1', 'U', '0'], '1'),
 ('NOR', ['0', '0'], '1'),
 ('NOR', ['U', '0'], 'U'),
 ('NOT', ['1'], '0'),
 ('NOT', ['Z'], 'U'),
 ('BUFF', ['0'], '0'),
 ('BUFF', ['U'], 'U')]
```

شکل شماره ۱. خروجی تولید شده برای گیت‌های مختلف

تابع `true_value_simulation` با استفاده از یک وکتور ورودی، یک شبیه‌سازی True-Value را

برای یک مدار منطقی انجام می‌دهد. تابع ورودی‌های مختلفی دارد که به ترتیب شرح داده می‌شوند:

- `input_vector`: یک وکتور که مقادیر ورودی‌های مدار منطقی را نشان می‌دهد.
- `simulation_dict`: یک دیکشنری که شامل مقادیر وضعیت فعلی مدار منطقی است.

- `fanout_list`: یک لیست از نقاط خروجی که برای هر یک از آنها لیستی از نقاط ورودی مربوط به آن وجود دارد.
  - `gate_list`: یک لیست از گیت‌های موجود در مدار منطقی که شامل نوع گیت، نقطه خروجی و نقاط ورودی است.
  - `input_wires`: یک لیست از نقاط ورودی مدار منطقی.
  - `gates_output_wires`: یک لیست از نقاط خروجی گیت‌های مدار منطقی.
- ابتدا تابع یک نسخه کپی از `simulation_dict` را با استفاده از `copy.deepcopy` ایجاد می‌کند. سپس با استفاده از تابع `give_input_vector` مقادیر ورودی را در `simulation_dict_copy` قرار می‌دهد. سپس تابع `make_fanout_equivalence` فراخوانی می‌شود. این تابع با استفاده از `fanout_list`، مقادیر ورودی را به نقاط خروجی متناظر منتقل می‌کند. سپس با استفاده از یک حلقه `for`، برای هر نقطه خروجی در `gates_output_wires`، نوع گیت و ورودی‌های مربوط به آن گیت را پیدا می‌کند. سپس با استفاده از تابع `gate_simulator` مقدار خروجی گیت را محاسبه می‌کند. مقادیر وضعیت خروجی گیت را در `simulation_dict_copy` ذخیره می‌کند. سپس دوباره تابع `make_fanout_equivalence` اعمال می‌شود. در نهایت، `simulation_dict_copy` را برگردانده می‌شود که شامل مقادیر وضعیت جدید مدار منطقی است.
- توجه کنید هنگام اعمال شبیه‌سازی، مدار را ابتدا سطح بندی کرده بودیم و مراحل بالا را باید در هر سطح انجام می‌دهیم تا به خروجی برسیم.

## نحوه پیاده‌سازی Deductive Fault Simulation

ما برای پیاده‌سازی Deductive fault simulation، از الگوریتم بیان شده در کلاس و مقادیر کنترل  $c$  و  $i$  استفاده کردیم، شکل شماره ۲ این الگوریتم را نشان می‌دهد.

$$\begin{aligned} &\text{if } S = \phi \text{ then} \\ &\quad L_Z = \left\{ \bigcup_{j \in I} L_j \right\} \cup \{ Z \text{ s-a- } (c \oplus i) \} \\ &\text{else} \\ &\quad L_Z = \left\{ \bigcap_{j \in S} L_j \right\} - \left\{ \bigcup_{j \in I-S} L_j \right\} \cup \{ Z \text{ s-a- } (\bar{c} \oplus i) \} \end{aligned}$$

شکل شماره ۲. الگوریتم استفاده شده برای پیاده‌سازی Deductive fault simulation

درواقع تابع `gate_dfs`، الگوریتم بالا را در پروژه ما پیاده‌سازی می‌کند. این تابع ابتدا با دریافت نوع گیت و ورودی‌های متناظر با آن، نحوه تولید فالت لیست خروجی براساس فالت لیست ورودی‌ها را تعیین می‌کند. این تابع ورودی‌های مختلفی دارد که به ترتیب شرح داده می‌شوند:

- `gate`: نوع گیت که می‌تواند مقادیر زیر را داشته باشد: `'AND', 'NAND', 'OR', 'NOR', 'XOR', 'XNOR', 'BUFF', 'NOT'`.

- `inputs`: لیستی از مقادیر ورودی‌های گیت که می‌توانند ۰ و ۱ باشند.

تابع در ابتدا بررسی می‌کند که آیا تمام ورودی‌ها مقادیر صحیح (۰ و ۱) هستند یا خیر. اگر حداقل یکی از ورودی‌ها مقدار نامعتبر داشته باشد، یک خطا با پیام `"Invalid input values. All inputs must be 0 or 1"` نمایش می‌دهد.

سپس با استفاده از `if-elif-else`، نحوه تولید فالت لیست خروجی را محاسبه و آن را به صورت یک لیست برمی‌گرداند. شکل شماره ۳، خروجی این تابع برای گیت‌های مختلف را نشان می‌دهد.

```
# Test cases format: (gate, inputs, expected_output)
('AND', ['0', '0'], ['0', '0', '0']),
('AND', ['0', '1'], ['0', '1', '0']),
('AND', ['1', '0'], ['1', '0', '0']),
('AND', ['1', '1'], ['0', '0', '1']),
('NAND', ['0', '0'], ['0', '0', '0']),
('NAND', ['0', '1'], ['0', '1', '0']),
('NAND', ['1', '0'], ['1', '0', '0']),
('NAND', ['1', '1'], ['0', '0', '1']),
('OR', ['0', '0'], ['0', '0', '1']),
('OR', ['0', '1'], ['1', '0', '0']),
('OR', ['1', '0'], ['0', '1', '0']),
('OR', ['1', '1'], ['0', '0', '0']),
('NOR', ['0', '0'], ['0', '0', '1']),
('NOR', ['0', '1'], ['1', '0', '0']),
('NOR', ['1', '0'], ['0', '1', '0']),
('NOR', ['1', '1'], ['0', '0', '0']),
('AND', ['1', '0', '1'], ['1', '0', '1', '0']),
('AND', ['1', '1', '1'], ['0', '0', '0', '1']),
('NAND', ['0', '0', '1'], ['0', '0', '1', '0']),
('NAND', ['1', '1', '1'], ['0', '0', '0', '1']),
('OR', ['0', '0', '0'], ['0', '0', '0', '1']),
('OR', ['1', '0', '1'], ['0', '1', '0', '0']),
('NOR', ['0', '1', '0'], ['1', '0', '1', '0']),
('NOR', ['1', '1', '1'], ['0', '0', '0', '0']),
('NOT', ['0'], ['1']),
('NOT', ['1'], ['0']),
('BUFF', ['0'], ['0']),
('BUFF', ['1'], ['0']),
```

شکل شماره ۳. خروجی تابع gate\_dfs

همانطور که اشاره کردیم، خروجی این تابع بصورت یک لیست با ابعاد "تعداد ورودی + ۱" می‌باشد،

این تابع این لیست را براساس همان منطق الگوریتم مطرح شده در شکل شماره ۲ ایجاد می‌کند، به این صورت که با توجه به نوع گیت، دنبال مقدار کنترلی مختص آن گیت در ورودی‌ها می‌گردد و با توجه به حضور با عدم حضور آن مقدار کنترلی در ورودی‌ها، لیست خروجی را تولید می‌کند که نحوه توصیف لیست تولید شده به صورت زیر است:

- مقدار اول تا  $n-1$ : اگر برابر ۱ بود یعنی مکمل لیست اشکال ورودی متناظر، اگر برابر ۰ یعنی خود لیست اشکال ورودی متناظر در نظر گرفته می‌شود.

- آخرین مقدار یا مقدار  $n$ : تعیین می‌کند باید اشتراک بگیریم یا اجتماع، مقدار  $0$  یعنی اشتراک ، مقدار  $1$  یعنی اجتماع

برای فهم بیشتر این تابع، جدول زیر نحوه توصیف خروجی آن را برای دو گیت AND و OR نشان می‌دهد:

a	b	خروجی تابع	توصیف منطقی خروجی
0	0	$[0, 0, 0]$	$L_a \cap L_b$
0	1	$[0, 1, 0]$	$L_a \cap \overline{L_b}$
1	0	$[1, 0, 0]$	$\overline{L_a} \cap L_b$
1	1	$[0, 0, 1]$	$L_a \cup L_b$


جدول شماره ۱. خروجی تابع gate\_dfs برای گیت AND دو ورودی

a	b	خروجی تابع	توصیف منطقی خروجی
0	0	$[0, 0, 1]$	$L_a \cup L_b$
0	1	$[1, 0, 0]$	$\overline{L_a} \cap L_b$
1	0	$[0, 1, 0]$	$L_a \cap \overline{L_b}$
1	1	$[0, 0, 0]$	$L_a \cap L_b$

جدول شماره ۱. خروجی تابع gate\_dfs برای گیت OR دو ورودی

توجه کنید به دلیل عدم تعریف مقدار کنترلی  $c$  و  $i$  برای گیت‌های XOR و XNOR، نحوه پیاده‌سازی این دو گیت با گیت‌های OR و AND و NAND و غیره متفاوت است و نمی‌توان از الگوریتم بالا برای آن‌ها استفاده کرد. برای پیاده‌سازی Deductive fault simulation برای گیت‌های XOR و XNOR، ما لیست اشکال تک تک ورودی‌ها را بررسی کرده و تعداد تکرار تمام لیست اشکال‌های تمام ورودی‌ها را می‌شماریم و در نهایت، اشکالاتی که فرد بار در ورودی‌ها رخ داده باشند را با اشکال خود خروجی، به عنوان لیست اشکال خروجی نهایی برمی‌گردانیم. در واقع دلیل این کار این هست که اشکالاتی منجر به بروز خطا و تغییر در خروجی می‌شوند که تعداد فرد از پایه‌های گیت را تغییر دهند، از طرفی با فرض single stuck at، ما باید

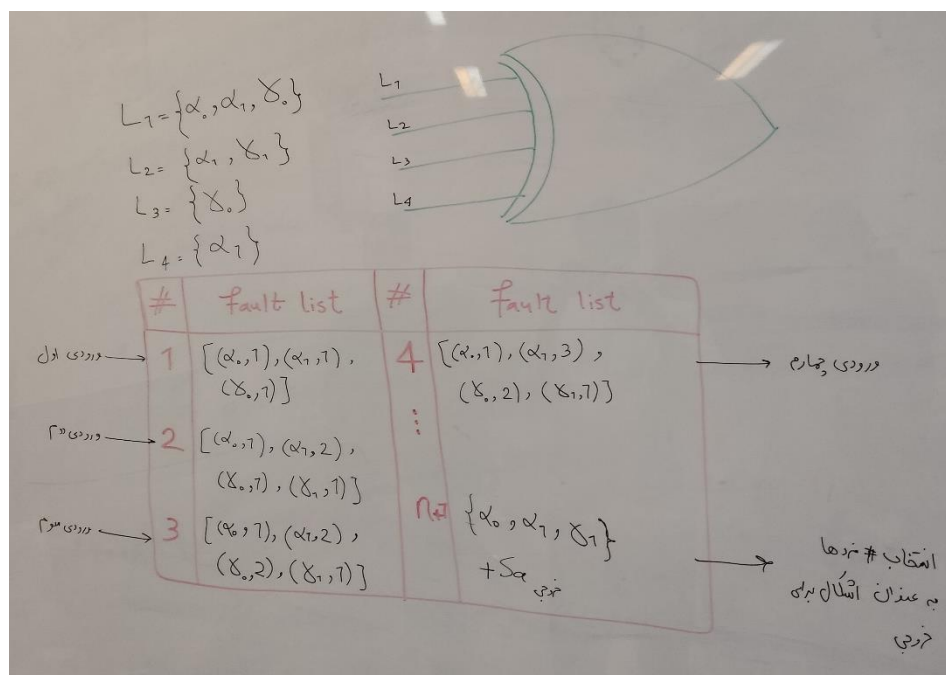دنبال اشکالاتی باشیم که روی تعداد فردی از ورودی‌ها اثر گذاشته و آن‌ها را تغییر می‌دهند. شکل زیر این الگوریتم را با یک مثال نشان می‌دهد:



شکل شماره ۳. خروجی تابع gate\_dfs

تا الان ما نحوه تعیین لیست اشکال خروجی گیت‌ها را شرح دادیم و در ادامه می‌خواهیم نحوه پیاده سازی deductive fault simulation روی یک مدار با استفاده از الگوریتم‌های مطرح شده را شرح بدهیم. برای این منظور در ابتدا ما با استفاده از تابع init\_fault\_list، لیست اشکال اولیه در ورودی‌های اصلی یا همان primary input را تعیین می‌کنیم، سپس با استفاده از تابع deductive\_fault\_simulation، deductive fault simulation را به مدار اعمال می‌کنیم. این تابع ورودی‌های مختلفی دارد که به ترتیب شرح داده می‌شوند:

- La\_dict: یک فاصله نامعلوم در ورودی به عنوان لغتنامه خطا استفاده می‌شود؛ یعنی یک دیکشنری که برای هر سیم ورودی، مجموعه خطاهای ممکن را نگهدارد.
- input\_list: لیستی از سیم‌های ورودی.

- `fanout_list`: لیستی از سیم‌هایی که به عنوان خروجی گیت‌ها عمل می‌کنند.
  - `gates_output_wires`: لیستی از سیم‌های خروجی گیت‌ها.
  - `gate_list`: لیستی از گیت‌ها که برای هر کدام نوع گیت و ورودی‌های متناظر آن نگهداری می‌شود.
  - `tv`: تابعی که برای هر سیم ورودی مقدار خروجی تعیین می‌کند.
  - `U_set`: مجموعه خطای نادرست برای تمام سیم‌ها.
- ابتدا یک کپی عمیق از `La_dict` تهیه می‌شود تا تغییرات در آن اعمال شود (`La_dict_copy`). سپس برای هر سیم ورودی در `input_list`، لیست خطاها برای سیم‌هایی که به عنوان خروجی گیت‌ها عمل می‌کنند به روزرسانی می‌شود. این به معنی این است که هر خطایی که در سیم ورودی وجود داشته باشد، به لیست خطاهای سیم‌های خروجی متناظر افزوده می‌شود.
- سپس برای هر سیم خروجی در `gates_output_wires`، نوع گیت و ورودی‌های متناظر آن را پیدا می‌کند. سپس مقادیر ورودی در `value_gate_inputs` ذخیره می‌شوند با استفاده از `tv` و عناصر `gate_inputs`.
- در مرحله بعد با استفاده از تابع `gate_dfs`، قوانین برای گیت مورد نظر محاسبه می‌شوند و در `rules_list` ذخیره می‌شوند.
- سپس مجموعه‌های ورودی در `input_sets` ذخیره می‌شوند. برای هر ورودی در `gate_inputs`، اگر مقدار متناظر در `rules_list` برابر با '0' باشد، مجموعه خطاهای مربوط به آن ورودی در `La_dict_copy` به `input_set` اضافه می‌شود؛ در غیر این صورت، مجموعه خطاهای کامپلمنت `La_dict_copy` برای آن ورودی در `input_set` قرار می‌گیرد. سپس `input_set` به `input_sets` اضافه می‌شود.



در قدم بعدی، بر اساس عنصر آخر در `rules_list`، اجتماع یا اشتراک مجموعه‌های ورودی در `input_sets` انجام می‌شود. اگر عنصر آخر `rules_list` برابر با '۱' باشد، اجتماع (`set.union`) مجموعه‌های ورودی انجام می‌شود و نتیجه در `result_set` ذخیره می‌شود؛ در غیر این صورت، اشتراک (`set.intersection`) مجموعه‌های ورودی انجام می‌شود و نتیجه در `result_set` ذخیره می‌شود. سپس، با ساختن کلید مربوطه برای `La_dict_copy`، که با پیشوند 'L\_w' به `gate_out_wire` اضافه می‌شود، مجموعه `result_set` به `La_dict_copy` اضافه می‌شود.

سپس `La_dict_copy` با استفاده از تابع `update_fault_list_for_fanout` برای سیم‌های خروجی گیت، به روزرسانی می‌شود. در نهایت، `La_dict_copy` که شامل تغییرات اعمال شده است، به عنوان خروجی برگردانده می‌شود. شکل شماره ۴، خروجی این تابع را قسمت را نشان می‌دهد.

```
{'L_w1': {'w1_s1'},
 'L_w2': {'w2_s1'},
 'L_w3': {'w3_s0'},
 'L_w3_1': {'w3_1_s0', 'w3_s0'},
 'L_w3_2': {'w3_2_s0', 'w3_s0'},
 'L_w6': {'w6_s0'},
 'L_w7': {'w7_s0'},
 'L_w10': {'w10_s0', 'w1_s1'},
 'L_w11_2': {'w11_2_s1', 'w11_s1', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},
 'L_w11_1': {'w11_1_s1', 'w11_s1', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},
 'L_w11': {'w11_s1', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},
 'L_w16_1': {'w16_1_s0', 'w16_s0'},
 'L_w16': {'w16_s0'},
 'L_w16_2': {'w16_2_s0', 'w16_s0'},
 'L_w19': {'w11_2_s1', 'w11_s1', 'w19_s0', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},
 'L_w22': {'w10_s0', 'w16_1_s0', 'w16_s0', 'w1_s1', 'w22_s1'},
 'L_w23': {'w11_2_s1',
 'w11_s1',
 'w16_2_s0',
 'w16_s0',
 'w19_s0',
 'w23_s1',
 'w3_2_s0',
 'w3_s0',
 'w6_s0'}}
```

شکل شماره ۴. خروجی قسمت Deductive Fault Simulation

## بخش دوم : دو نمونه از خروجی‌های شبیه‌سازی

در این بخش به ازی دو بردار تست مختلف برای حالت‌های True-Value Simulation و


Deductive Fault Simulation، مدار C17 را شبیه‌سازی کرده و با مقادیر محاسبه شده از روش تئوری

مقایسه می‌کنیم.
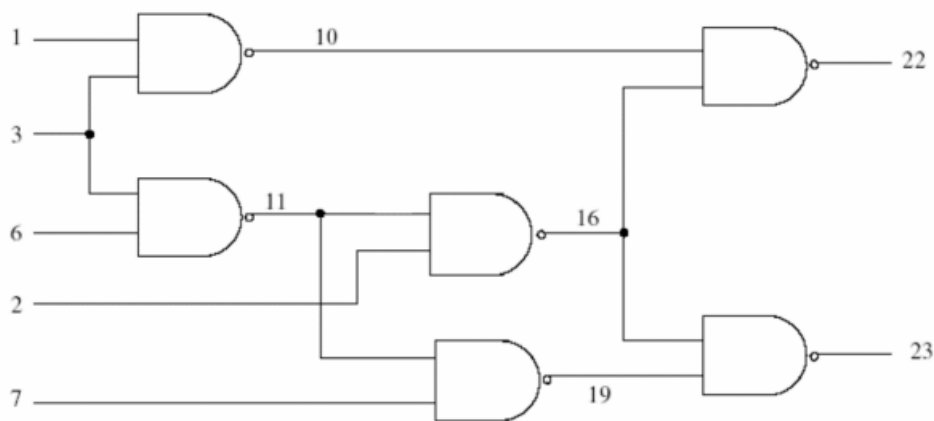
### True-Value Simulation به ازای ورودی اول

در این قسمت مدار C17 را به ازای بردار تست زیر، شبیه‌سازی می‌کنیم.

$$W_1 = 0, W_3 = 1, W_6 = 1, W_2 = 0, W_7 = 1$$



```
... { 'w1': '0',  
      'w2': '0',  
      'w3': '1',  
      'w3_1': '1',  
      'w3_2': '1',  
      'w6': '1',  
      'w7': '1',  
      'w10': '1',  
      'w11': '0',  
      'w11_1': '0',  
      'w11_2': '0',  
      'w16': '1',  
      'w16_1': '1',  
      'w16_2': '1',  
      'w19': '1',  
      'w22': '0',  
      'w23': '0' }
```

شکل شماره ۵. خروجی شبیه‌سازی True-Value برای ورودی اول

در ادامه مقادیر تمامی سیم‌ها را بصورت دستی بدست می‌آوریم:

$$W_{3\_1} = 1$$

$$W_{3\_2} = 1$$

$$W_{10} = 1$$

$$W_{11} = 0$$

$$W_{11\_1} = 0$$

$$W_{11_2} = 0$$

$$W_{16} = 1$$

$$W_{16\_1} = 1$$

$$W_{16\_2} = 1$$

$$W_{19} = 1$$

$$W_{22} = 0$$


$$W_{23} = 0$$

با مقایسه مقادیر شبیه‌سازی و مقادیر محاسبه شده، می‌توان نتیجه گرفت که شبیه‌سازی درست انجام شده است.
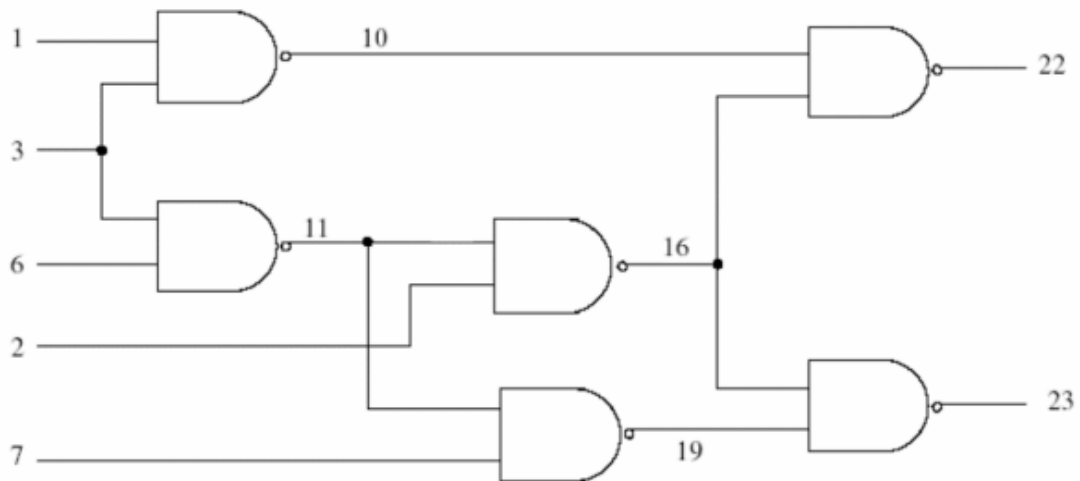
## True-Value Simulation به ازای ورودی دوم

در این قسمت مدار C17 را به ازای بردار تست زیر، شبیه‌سازی می‌کنیم.

$$W_1 = 1, W_3 = 1, W_6 = 0, W_2 = 1, W_7 = 0$$



شکل شماره ۶. مدار تست C17

```
{'w1': '1',  
 'w2': '1',  
 'w3': '1',  
 'w3_1': '1',  
 'w3_2': '1',  
 'w6': '0',  
 'w7': '0',  
 'w10': '0',  
 'w11': '1',  
 'w11_1': '1',  
 'w11_2': '1',  
 'w16': '0',  
 'w16_1': '0',  
 'w16_2': '0',  
 'w19': '1',  
 'w22': '1',  
 'w23': '1'}
```

شکل شماره ۷. خروجی شبیه‌سازی True-Value برای ورودی دوم

در ادامه مقادیر تمامی سیم‌ها را بصورت دستی بدست می‌آوریم:

$$W_{3\_1} = 1$$

$$W_{3\_2} = 1$$

$$W_{10} = 0$$

$$W_{11} = 1$$

$$W_{11\_1} = 1$$

$$W_{11\_2} = 1$$

$$W_{16} = 0$$

$$W_{16\_1} = 0$$

$$W_{16\_2} = 0$$

$$W_{19} = 1$$

$$W_{22} = 1$$

$$W_{23} = 1$$

با مقایسه مقادیر شبیه‌سازی و مقادیر محاسبه شده، می‌توان نتیجه گرفت که شبیه‌سازی درست انجام شده است.

## Deductive Fault Simulation به ازای ورودی اول

در این قسمت مدار C17 را به ازای بردار تست زیر، شبیه‌سازی می‌کنیم.

$$W_1 = 0, W_3 = 1, W_6 = 1, W_2 = 0, W_7 = 1$$

```
{ 'L_w1': {'w1_s1'},  
  'L_w2': {'w2_s1'},  
  'L_w3_1': {'w3_1_s0', 'w3_s0'},  
  'L_w3': {'w3_s0'},  
  'L_w3_2': {'w3_2_s0', 'w3_s0'},  
  'L_w6': {'w6_s0'},  
  'L_w7': {'w7_s0'},  
  'L_w10': {'w10_s0', 'w1_s1'},  
  'L_w11_2': {'w11_2_s1', 'w11_s1', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},  
  'L_w11_1': {'w11_1_s1', 'w11_s1', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},  
  'L_w11': {'w11_s1', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},  
  'L_w16_2': {'w16_2_s0', 'w16_s0'},  
  'L_w16': {'w16_s0'},  
  'L_w16_1': {'w16_1_s0', 'w16_s0'},  
  'L_w19': {'w11_2_s1', 'w11_s1', 'w19_s0', 'w3_2_s0', 'w3_s0', 'w6_s0'},  
  'L_w22': {'w10_s0', 'w16_1_s0', 'w16_s0', 'w1_s1', 'w22_s1'},  
  'L_w23': {'w11_2_s1',  
            'w11_s1',  
            'w16_2_s0',  
            'w16_s0',  
            'w19_s0',  
            'w23_s1',  
            'w3_2_s0',  
            'w3_s0',  
            'w6_s0'}}
```

شکل شماره ۸. خروجی Deductive Fault Simulation برای ورودی اول

## Deductive Fault Simulation به ازای ورودی دوم

در این قسمت مدار C17 را به ازای بردار تست زیر، شبیه‌سازی می‌کنیم.

$$W_1 = 1, W_3 = 1, W_6 = 0, W_2 = 1, W_7 = 0$$

```
{ 'L_w1': { 'w1_s0' },  
  'L_w2': { 'w2_s0' },  
  'L_w3_1': { 'w3_1_s0', 'w3_s0' },  
  'L_w3': { 'w3_s0' },  
  'L_w3_2': { 'w3_2_s0', 'w3_s0' },  
  'L_w6': { 'w6_s1' },  
  'L_w7': { 'w7_s1' },  
  'L_w10': { 'w10_s1', 'w1_s0', 'w3_1_s0', 'w3_s0' },  
  'L_w11_2': { 'w11_2_s0', 'w11_s0', 'w6_s1' },  
  'L_w11_1': { 'w11_1_s0', 'w11_s0', 'w6_s1' },  
  'L_w11': { 'w11_s0', 'w6_s1' },  
  'L_w16_2': { 'w11_1_s0', 'w11_s0', 'w16_2_s1', 'w16_s1', 'w2_s0', 'w6_s1' },  
  'L_w16': { 'w11_1_s0', 'w11_s0', 'w16_s1', 'w2_s0', 'w6_s1' },  
  'L_w16_1': { 'w11_1_s0', 'w11_s0', 'w16_1_s1', 'w16_s1', 'w2_s0', 'w6_s1' },  
  'L_w19': { 'w19_s0', 'w7_s1' },  
  'L_w22': { 'w22_s0' },  
  'L_w23': { 'w11_1_s0',  
    'w11_s0',  
    'w16_2_s1',  
    'w16_s1',  
    'w23_s0',  
    'w2_s0',  
    'w6_s1' } }
```

شکل شماره ۹. خروجی Deductive Fault Simulation برای ورودی دوم

## فاز دوم

تولید بردارهای تست به روش تجزیه تحلیل جدول اشکال



## نحوه پیاده‌سازی

توابع کمکی این فاز درون فایل `utils_fta.py` وجود دارد که توضیح مربوط به هر کدام در ادامه ارائه خواهد شد.

### تابع تولید کننده بردارهای تست

این تابع با ورودی گرفتن تعداد ورودی‌های مدار تمامی بردارهای تست را تولید می‌کند. ورودی این تابع به صورت یک عدد طبیعی  $n$  و خروجی آن یک لیست به طول دو به توان  $n$  می‌باشد. برای تولید بردارهای تست از تابع داخلی `product` درون پکیج `itertools` استفاده شده است که تمامی ترکیبات ممکن از یک رشته ورودی را ایجاد می‌کند.

```
def generate_bit_combinations(n):
    # Use itertools.product to generate all combinations of 0 and 1 for the given length
    bit_combinations = list(product("01", repeat=n))
    # Convert the tuples to strings
    bit_combinations = [''.join(bits) for bits in bit_combinations]
    return bit_combinations
```

### تابع مرتب کننده لیست اشکال‌ها

درون پیاده‌سازی کنونی اسامی اشکال‌ها به صورت `w_5_s0` و یا در صورت وجود `fanout` به صورت `w_5_1_s0` ذخیره می‌شود. این تابع جهت نمایش مرتب اشکال‌ها نوشته شده است تا در خروجی بتوانیم لیست اشکال مربوط به هر بردار تست را به صورت منظم مشاهده کنیم. برای پیاده‌سازی این تابع از چندین `split` بر اساس عبارت `_` استفاده شده است تا مرتب سازی مناسبی صورت گیرد.

```
def fault_sorter(element):
    parts = element.split('_')
    wire_part = parts[0][1:]

    if len(parts) == 2:
        fan_part = "-1"
        stuck_part = parts[1]
    else:
        fan_part = parts[1]
        stuck_part = parts[2]

    return int(wire_part), int(fan_part), stuck_part
```

## تابع ایجاد کننده جدول اشکال

این تابع تمامی بردارهای تست ممکن، اشکال‌های کشف شده توسط هر بردار تست و لیست تمامی اشکالات ممکن را ورودی می‌گیرد و سپس یک لیست دو بعدی ایجاد می‌کند. هر ستون این لیست دو بعدی بیانگر یک اشکال و هر ردیف این لیست بیانگر یک بردار تست می‌باشد. هر سلول این جدول می‌تواند 0 یا 1 باشد. مقدار 0 به این معنی است که بردار تست اشکال مربوطه را کشف نمی‌کند و مقدار 1 یعنی کشف می‌کند.

```
def create_fault_table(input_values, all_discovered_faults, all_faults):
    fault_table = []
    # Create a 2D table where each row corresponds to an input vector, and columns indicate discovered elements
    for binary, output in zip(input_values, all_discovered_faults):
        row = [1 if element in output else 0 for element in all_faults]
        fault_table.append([binary] + row)
    # Add header row
    fault_table = ["-"] + all_faults + fault_table
    return fault_table
```

## تابع یابنده اشکال‌های کشف شونده در یک ردیف جدول اشکال

این تابع با ورودی گرفتن Index مربوط به یک ردیف جدول (تست ورودی)، تمامی Index‌های اشکال‌های کشف شده (شماره ستون) را درون یک لیست خروجی می‌دهد.

```
def find_cols_index(fault_table, row_index):
    cols_index = [index for index, value in enumerate(fault_table[row_index]) if value == 1]
    return cols_index
```

## تابع یابنده بردارهای تست ضروری (Essential Tests)

این تابع یکی از قسمت‌های اصلی این پیاده‌سازی می‌باشد. درون این تابع ابتدا هر ستون جدول اشکال بررسی می‌شود. به عبارتی بررسی می‌شود که یک اشکال  $x$  توسط چند بردار تست کشف می‌شود. اگر این اشکال  $x$  تنها توسط یک بردار تست کشف شد، آنگاه آن بردار تست را ذخیره می‌کنیم. همچنین این بردار تست ذخیره شده تعدادی اشکال دیگر را نیز کشف می‌کند، پس آن‌ها را نیز ذخیره می‌کنیم تا در ادامه جدول اشکال را بتوانیم Prune کنیم. به عبارت دیگر عملیات Fault Collapsing را انجام دهیم.

```
def find_essential(fault_table):
    for col_index in range(1, len(fault_table[0])):
        # Calculate the sum of elements in the current column
        col_sum = sum(row[col_index] for row in fault_table[1:])
        if col_sum == 1:
            # Find the corresponding row index and add it to the list of rows to be removed
            row_index = [i for i, value in enumerate(fault_table[1:]) if value[col_index] == 1][0] + 1
            cols_index = find_cols_index(fault_table, row_index)
            return row_index, cols_index
    return None
```

## تابع یابنده بردارهای تست مورد نیاز (Needed Tests)

این تابع مشاهده تابع بالا می‌باشد اما رویکرد آن کمی متفاوت است. در این تابع به ازای هر ردیف (بردار تست) بررسی می‌کنیم که چه تعدادی اشکال کشف می‌شود. در واقع ما به دنبال این هستیم که بردار تستی که بیشترین اشکال را کشف می‌کند پیدا کنیم. پس از پیدا کردن این بردار تست، تمامی اشکال‌هایی که توسط این بردار تست کشف می‌شوند را نیز ذخیره می‌کنیم تا در آینده آن‌ها را از جدول اشکال حذف کنیم.

```
def find_needed(fault_table):
    max_sum = float('-inf')
    row_max_sum_index = None
    for row_index, row in enumerate(fault_table[1:], start=1):
        row_sum = sum(row[1:])
        if row_sum > max_sum:
            max_sum = row_sum
            row_max_sum_index = row_index
    if max_sum < 1:
        return None
    cols_index = find_cols_index(fault_table, row_max_sum_index)
    return row_max_sum_index, cols_index
```

## تابع پاک کردن ستون‌ها و ردیف جدول اشکال

این تابع یک ردیف و تعدادی ستون مشخص را از جدول اشکال حذف می‌کند و آن را کوچک تر و Collapse می‌کند.

```
def prune_table(fault_table, row_index, cols_index):
    new_fault_table = [
        [fault_table[i][j] for j in range(len(fault_table[i])) if j not in cols_index]
        for i in range(len(fault_table)) if i not in [row_index]
    ]
    return new_fault_table
```

## تابع کلی جهت انجام تمامی موارد بالا به صورت تکرار شونده

این تابع در واقع یک Wrapper و یک Iterator برای انجام تمامی کارهای بالا می‌باشد. در این تابع وابسته به این که در حالت Essential هستیم (اشکالی وجود دارد که تنها توسط یک خطا کشف می‌شود) یا در حالت Needed هستیم توابع Finder را صدا می‌زنند و سپس جدول اشکال را Collapse می‌کند. این کار تا زمانی ادامه می‌یابد که یا تمامی اشکالات کشف شوند یا تنها اشکال‌های غیر کشف شونده باقی بمانند.

```
def prune_iterator(fault_table, finder, verbose=0):
    finder_tests = []
    new_fault_table = fault_table
    while True:
        finder_out = finder(new_fault_table)

        if finder_out is None:
            if verbose:
                print_table(new_fault_table[1:])
            return finder_tests, new_fault_table

        row_index, cols_index = finder_out
        finder_test = new_fault_table[row_index][0]
        finder_tests.append(finder_test)


        if verbose:
            print_table(new_fault_table[1:])
            print(f"Test: {finder_test}")
            print(f"Row Num: {row_index}")
            print(f"Cols Num: {cols_index}")
            print("-" * 10)

        new_fault_table = prune_table(new_fault_table, row_index, cols_index)
```

## بررسی خروجی مراحل برنامه
 
## نمونه اول

در مثال اول یکی از مدارات موجود در اسلاید درس که برای تدریس همین مبحث مورد استفاده قرار گرفت رو مد نظر قرار می‌دهیم.  
شکل این مدار به صورت زیر می‌باشد.



فایل bench مربوط به این مدار را در مسیر bench\_files/ex1.bench به صورت زیر ایجاد می‌کنیم.

```
# ex1
# 4 inputs
# 1 outputs
# 0 inverter
# 4 gates ( 2 ANDs + 1 NORs + 1 ORs)

INPUT(1)
INPUT(2)
INPUT(3)
INPUT(4)

OUTPUT(10)

5 = AND(2, 3)
8 = OR(1, 5)
9 = NOR(4, 5)
10 = AND(8, 9)
```

با توجه به پیاده‌سازی فاز اول مدار را می‌خوانیم و تمامی بردارهای تست و تمامی اشکالات را ایجاد می‌کنیم.

## Process Circuit and Tests

```
circuit_data = process_circuit_file(bench_filepath)
input_list, gate_list, fanout_list, output_list = split_circuit(circuit_data)
wires = create_wires(circuit_data)
input_wires = create_input_wires(input_list)
gates_output_wires = create_gates_output_wires(gate_list)
```

```
input_values = generate_bit_combinations(n=len(input_list))
```

```
U_set = create_union_set(wires)
all_faults = list(U_set)
all_faults = sorted(all_faults, key=fault_sorter)
```

سپس به ازای تمامی بردارهای تست ممکن عملیات شبیه‌سازی اشکال را با روش Deductive Fault Simulation انجام می‌دهیم تا تمامی اشکالات قابل کشف به ازای هر ورودی به دست آید.

## Fault Simulation

```
all_discovered_faults = []
for input_value in input_values:
    input_vector = {key: value for key, value in zip(input_list, list(input_value))}

    simulation_dict = create_simulation_list(wires)
    tvs = true_value_simulation(
        input_vector,
        simulation_dict,
        fanout_list,
        gate_list,
        input_wires,
        gates_output_wires
    )

    La_dict = init_fault_list(wires, tvs)
    dfs = deductive_fault_simulation(
        La_dict,
        input_list,
        fanout_list,
        gates_output_wires,
        gate_list,
        tvs,
        U_set
    )
```

جدول اشکال را با توجه به تابعی که قبلا توضیح داده شد ایجاد می‌کنیم.

## Create Fault Table

Add Code Cell

Add Markdown Cell

```
fault_table = create_fault_table(input_values, all_discovered_faults, all_faults)
```

```
df = pd.DataFrame(fault_table[1:], columns=fault_table[0])
df.to_html(fault_table_path, index=False)
df
```

برای نمایش بهتر این جدول از دو حالت DataFrame و حالت HTML استفاده می‌کنیم که خروجی هر کدام در ادامه آورده شده است.

## خروجی DataFrame:

	-	w1_s0	w1_s1	w2_s0	w2_s1	w3_s0	w3_s1	w4_s0	w4_s1	w5_s0	w5_s1	w5_1_s0	w5_1_s1	w5_2_s0
0	0000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	1001	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	1010	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	1011	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	1100	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
13	1101	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14	1110	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16 rows × 15 columns



## خروجی HTML:

این نمایش درون فایل [fault\\_tables/ex1.html](http://fault_tables/ex1.html) ذخیره شده است.

	-	w1_s0	w1_s1	w2_s0	w2_s1	w3_s0	w3_s1	w4_s0	w4_s1	w5_s0	w5_s1	w5_1_s0	w5_1_s1	w5_2_s0	w5_2_s1	w8_s0	w8_s1	w9_s0	w9_s1	w10_s0	w10_s1
0000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1001	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1010	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1011	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1100	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
1101	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1110	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

## مقایسه با خروجی اسلاید

همانطور که مشاهده می‌شود این جدول دقیقاً مطابق جدول درون اسلاید می‌باشد.

### 3. Fault Table Analysis

Fault Table example

**Fault**

a/0 a/1 b/0 b/1 c/0 c/1 d/0 d/1 e/0 e/1 f/0 f/1 g/0 g/1 h/0 h/1 i/0 i/1 z/1

Test	a/0	a/1	b/0	b/1	c/0	c/1	d/0	d/1	e/0	e/1	f/0	f/1	g/0	g/1	h/0	h/1	i/0	i/1	z/1
abcd																			
0000	x												x		x				x
0001																			x
0010	x												x		x				x
0011																			x
0100	x												x		x				x
0101																			x
0110													x		x				x
0111																			x
1000	x												x	x					x
1001									x										x
1010	x												x	x					x
1011									x										x
1100	x								x	x			x	x					x
1101									x										x
1110													x						x
1111																			x

Sharif University of Technology
Testability: Lecture 9
Slide 19 of 45

## به دست آوردن تست‌های Essential

مرحله اول:

['0000', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
['0001', 0, 1]  
['0010', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
['0011', 0, 1]  
['0100', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]  
['0101', 0, 1]  
['0110', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]  
['0111', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]  
['1000', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]  
['1001', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]  
['1010', 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]  
['1011', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]  
['1100', 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]  
['1101', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]  
['1110', 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]  
['1111', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

**Test: 1110**

Row Num: 15

Cols Num: [3, 5, 9, 13, 18, 20]

['0000', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

['0001', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0010', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

['0011', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0100', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

['0101', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0110', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0111', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['1000', 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

['1001', 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['1010', 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

['1011', 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['1100', 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

['1101', 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['1111', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

**Test: 1010**

Row Num: 11

Cols Num: [1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14]

مرحله سوم:

['0000', 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

['0001', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0010', 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

['0011', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0100', 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

['0101', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0110', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['0111', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['1000', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

['1001', 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

['1011', 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

['1100', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

['1101', 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

['1111', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

**Test: 1100**

Row Num: 12

Cols Num: [2]

مرحله چهارم:

['0000', 1, 0, 0, 1, 1]

['0001', 0, 0, 0, 0, 0]

['0010', 1, 0, 0, 1, 1]

['0011', 0, 0, 0, 0, 0]

['0100', 1, 0, 0, 1, 1]

['0101', 0, 0, 0, 0, 0]

['0110', 0, 0, 0, 0, 0]

['0111', 0, 0, 0, 0, 0]

['1000', 0, 0, 0, 0, 0]

['1001', 0, 1, 0, 0, 0]

['1011', 0, 1, 0, 0, 0]

['1101', 0, 1, 0, 0, 0]

['1111', 0, 0, 0, 0, 0]

با توجه به این که دیگر بردار تست Essential وجود ندارد وارد فاز Needed می‌شویم.

## به دست آوردن تست‌های Needed

مرحله اول:

['0000', 1, 0, 0, 1, 1]

['0001', 0, 0, 0, 0, 0]

['0010', 1, 0, 0, 1, 1]

['0011', 0, 0, 0, 0, 0]

['0100', 1, 0, 0, 1, 1]

['0101', 0, 0, 0, 0, 0]

['0110', 0, 0, 0, 0, 0]

['0111', 0, 0, 0, 0, 0]

['1000', 0, 0, 0, 0, 0]

['1001', 0, 1, 0, 0, 0]

['1011', 0, 1, 0, 0, 0]

['1101', 0, 1, 0, 0, 0]

['1111', 0, 0, 0, 0, 0]

Test: 0000

Row Num: 1

Cols Num: [1, 4, 5]

مرحله دوم:

['0001', 0, 0]

['0010', 0, 0]

['0011', 0, 0]

['0100', 0, 0]

['0101', 0, 0]

['0110', 0, 0]

['0111', 0, 0]

['1000', 0, 0]

['1001', 1, 0]

['1011', 1, 0]

['1101', 1, 0]

['1111', 0, 0]

Test: 1001

Row Num: 9

Cols Num: [1]

مرحله سوم: در این مرحله تنها یک اشکال باقی مانده که توسط هیچ برداری کشف نمی‌شود. بنابراین الگوریتم پایان می‌یابد.

['0001', 0]

['0010', 0]

['0011', 0]

['0100', 0]

['0101', 0]

['0110', 0]

['0111', 0]

['1000', 0]

['1011', 0]

['1101', 0]

['1111', 0]



## خروجی نهایی:

### Essential Tests

1110: ['w2\_s0', 'w3\_s0', 'w5\_s0', 'w5\_2\_s0', 'w9\_s1', 'w10\_s1']

1010: ['w1\_s0', 'w2\_s1', 'w4\_s1', 'w5\_s1', 'w5\_2\_s1', 'w8\_s0', 'w9\_s0', 'w10\_s0']


1100: ['w1\_s0', 'w3\_s1', 'w4\_s1', 'w5\_s1', 'w5\_2\_s1', 'w8\_s0', 'w9\_s0', 'w10\_s0']

### Needed Tests

0000: ['w1\_s1', 'w5\_1\_s1', 'w8\_s1', 'w10\_s1']

1001: ['w4\_s0', 'w9\_s1', 'w10\_s1']

این خروجی مشابه خروجی درون اسلاید است.

 

### Representative Fault


	a/0	a/1	b/0	b/1	c/1	d/0	g/0	i/1	z/1	
abcd										
0000		x							x	
0001									x	
0010		x							x	
0011									x	
0100		x					x		x	
0101									x	
0110								x	x	
0111								x	x	
1000	x									
1001						x		x	x	
1010	x		x							Essential
1011						x		x	x	
1100	x				x					Essential
1101						x		x	x	
1110			x				x	x	x	Essential
1111								x	x	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Reduced fault table after  
“fault collapsing”

Conclusion: 5 tests are  
needed, of which, 3 are  
essential.
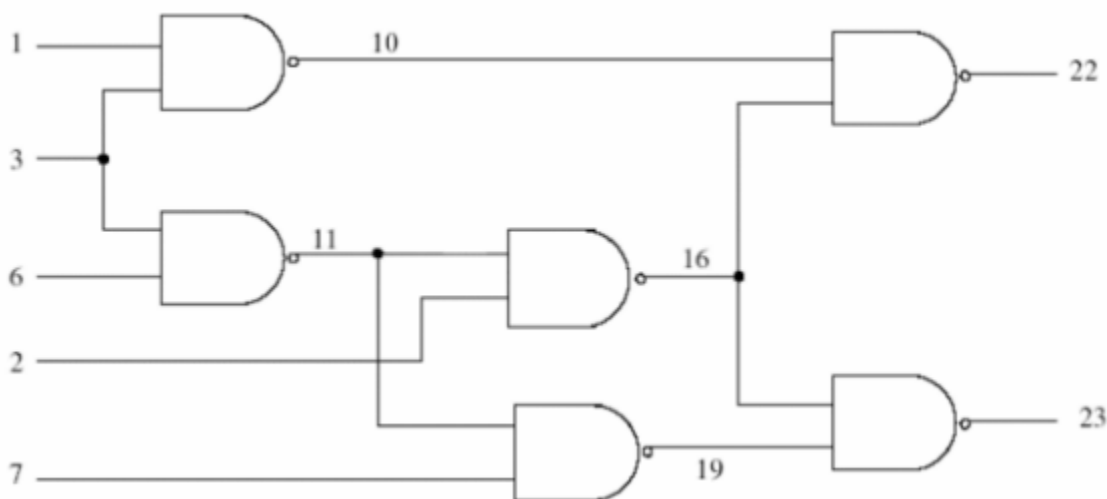
## نمونه دوم

از فایل مرجع c17.bench استفاده خواهیم کرد.



## جدول اشکال

درون فایل fault\_tables/c17.html موجود است.

	w1_s0	w1_s1	w2_s0	w2_s1	w3_s0	w3_s1	w3_1_s0	w3_1_s1	w3_2_s0	w3_2_s1	w6_s0	w6_s1	w7_s0	w7_s1	w10_s0	w10_s1	w11_s0	w11_s1	w11_1_s0	w11_1_s1	w11_2_s0	w11_2_s1	w16_s0	w16_s1	w16_1_s0	w16_1_s1	w16_2_s0	w16_2_s1	w19_s0	w19_s1	w22_s0	w22_s1	w23_s0	w23_s1
00000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
00001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
00010	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
00011	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
00100	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
00101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
00110	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
00111	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
01000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
01001	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
01010	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
01011	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
01100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
01101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
01110	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
01111	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
10000	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
10001	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
10010	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
10011	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
10100	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
10101	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
10110	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
10111	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
11000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
11001	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
11010	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
11011	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
11100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
11110	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
11111	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0

## به دست آوردن بردار تست Essential

هیچ برداری وجود ندارد زیر در هر ستون حداقل 2 مقدار 1 داریم.

## به دست آوردن بردار تست Needed

با توجه به بزرگ بودن مدار از نشان دادن مراحل خودداری می‌کنیم.

خروجی نهایی به صورت زیر است.

### Needed Tests

01111: ['w1\_s1', 'w3\_s0', 'w3\_2\_s0', 'w6\_s0', 'w10\_s0', 'w11\_s1', 'w11\_1\_s1', 'w11\_2\_s1', 'w16\_s0', 'w16\_1\_s0', 'w16\_2\_s0', 'w19\_s0', 'w22\_s1', 'w23\_s1']

01010: ['w2\_s0', 'w3\_s1', 'w3\_2\_s1', 'w11\_s0', 'w11\_1\_s0', 'w16\_s1', 'w16\_1\_s1', 'w16\_2\_s1', 'w22\_s0', 'w23\_s0']

10101: ['w1\_s0', 'w3\_s0', 'w3\_1\_s0', 'w6\_s1', 'w7\_s0', 'w10\_s1', 'w11\_s0', 'w11\_2\_s0', 'w19\_s1', 'w22\_s0', 'w23\_s0']

10000: ['w2\_s1', 'w3\_s1', 'w3\_1\_s1', 'w7\_s1', 'w10\_s0', 'w16\_s0', 'w16\_1\_s0', 'w16\_2\_s0', 'w19\_s0', 'w22\_s1', 'w23\_s1']

تنها با همین 4 بردار تست می‌توانیم به Fault Coverage کامل و 100 درصدی برسیم.

```
1 n_total_faults = len(wires) * 2
2 fault_coverage = len(fault_discovery_set) / n_total_faults
3 print(f"Fault Coverage: {fault_coverage * 100} %")
```

```
Fault Coverage: 100.0 %
```